

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM		
Przedmiot <b>Modelowanie i analiza systemów</b>		Rok akademicki <b>2015/16</b>
Temat ćwiczenia <b>Dice Game</b>		Termin zajęć: <b>środa 12:45–15:00</b>
Wydział <b>Wydział Informatyki</b>	Kierunek, specjalność <b>Informatyka, Mikrosystemy Informatyczne</b>	
Semestr <b>Semestr 1</b>	Skład grupy <b>Jakub Kasznia, Paulina Wróbel</b>	Data wykonania <b>31.05.2016r.</b>

## 1 Reguły gry

Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie i przetestowanie w zaproponowanym testbench'u modelu gry Dice Game.

Wejściami do układu są sygnały:

- **Reset** – przycisk inicjujący grę,
- **Rb** – *Roll button* – przycisk symulujący wyrzut kostek.

Wyjściami z układu są sygnały:

- **Win** – dioda sygnalizująca wygraną,
- **Lose** – dioda sygnalizująca przegraną,
- wyświetlacz pokazujący wyrzucone liczby i ich sumę.


Symulacja wyrzutu kostek jest realizowana przez dwa liczniki o różnych częstotliwościach. Poniżej przedstawiono reguły gry. Wygrana i przegrana zależy od numeru iteracji:

- pierwszy wyrzut kostek:
  - wygrana – wylosowanie sumy 7 lub 11,
  - przegrana – wylosowanie sumy 2, 3 lub 12,
  - w innych przypadkach można losować jeszcze raz,
- drugi wyrzut kostek i kolejne:
  - wygrana – wylosowanie takiej samej sumy jak poprzednio,
  - przegrana – wylosowanie sumy 7,
  - w innych przypadkach można losować jeszcze raz.

## 2 Model bez liczników i sumatora

### 2.1 Struktura układu

Na rys. 1 przedstawiona jest struktura, na podstawie której napisano kod w VHDL.

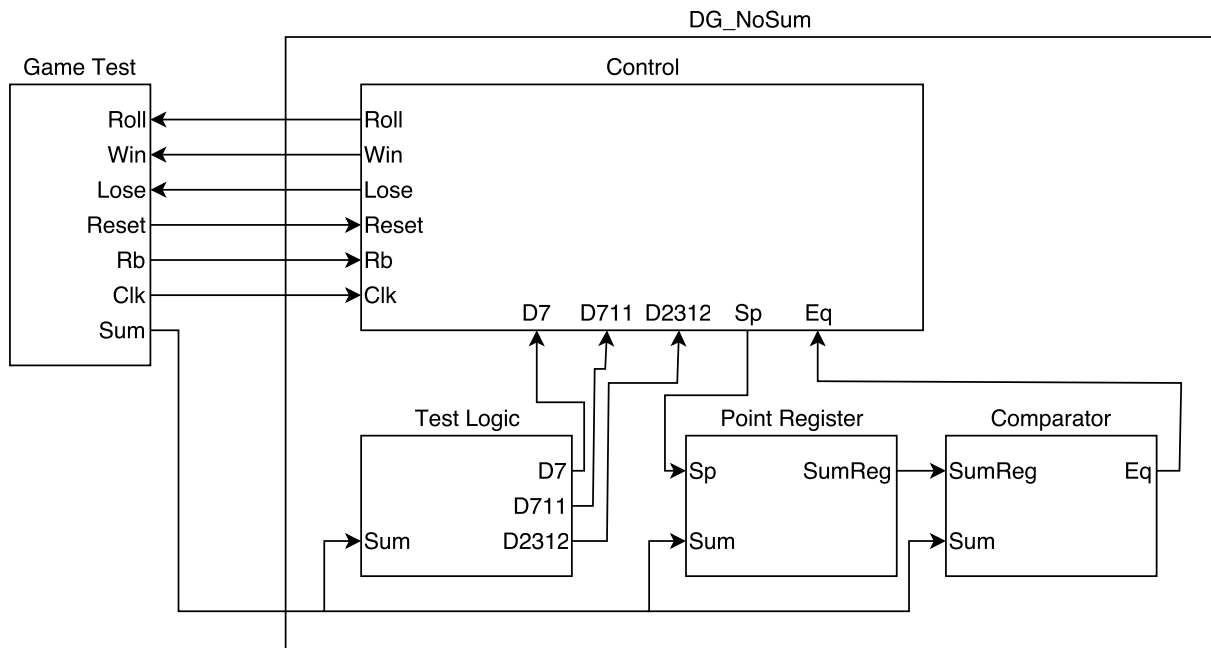


Rysunek 1: Struktura układu bez liczników i sumatora

Blok DG\_NoSum jest modelem dice game bez liczników i sumatora. Składa się z następujących bloków:

- **Point Register** – rejestr do zapamiętywania sumy,
- **Comparator** – porównanie aktualnej sumy z poprzednią (jeżeli są równe, to sygnał Eq jest równy 1),
- **Test Logic** – ustawianie następujących sygnałów:
  - D7 – równy 1, gdy suma jest równa 7,
  - D711 – równy 1, gdy suma jest równa 7 lub 11,
  - D2312 – równy 1, gdy suma jest równa 2, 3 lub 12,
- **Control** – blok sterujący (jego działanie jest opisane poniżej).


Diagram maszyny stanów bloku **Control** jest przedstawiony na rys. 2. Sygnał **Reset** równy 1 (wciśnięcie przycisku Reset) powoduje przejście maszyny do stanu **INIT**. Układ pozostaje w nim dopóki sygnał **Rb** nie będzie równy 1 (przycisk Roll Button wciśnięty) – wtedy przechodzi do stanu **ROLL1**. Pozostaje w tym stanie aż do puszczenia przycisku Roll Button, a wtedy przechodzi do stanu **WAIT1**. Stan **WAIT1** został dodany, aby przed sprawdzeniem wyników poczekać na ich poprawne wartości. W kolejnym cyklu układ przechodzi do stanu **CHECK1** i tam sprawdzane są sygnały z bloków **Test Logic** i **Comparator**. W zależności od ich wartości układ przechodzi do stanu **WIN**, **LOSE** albo **IDLE**. Stany **WIN** i **LOSE** kończą grę, aby rozegrać kolejną należy najpierw nacisnąć przycisk Reset. Natomiast stan **IDLE** pozwala na wylosowanie kolejnych liczb w ramach tej samej gry. Kolejne stany i przejścia są analogiczne. Przejście ze stanu **IDLE** do **ROLL2** jest takie samo jak ze stanu **INIT** do **ROLL1**. Stany **WAIT2** i **CHECK2** odpowiadają stanom **WAIT1** i **CHECK1**.

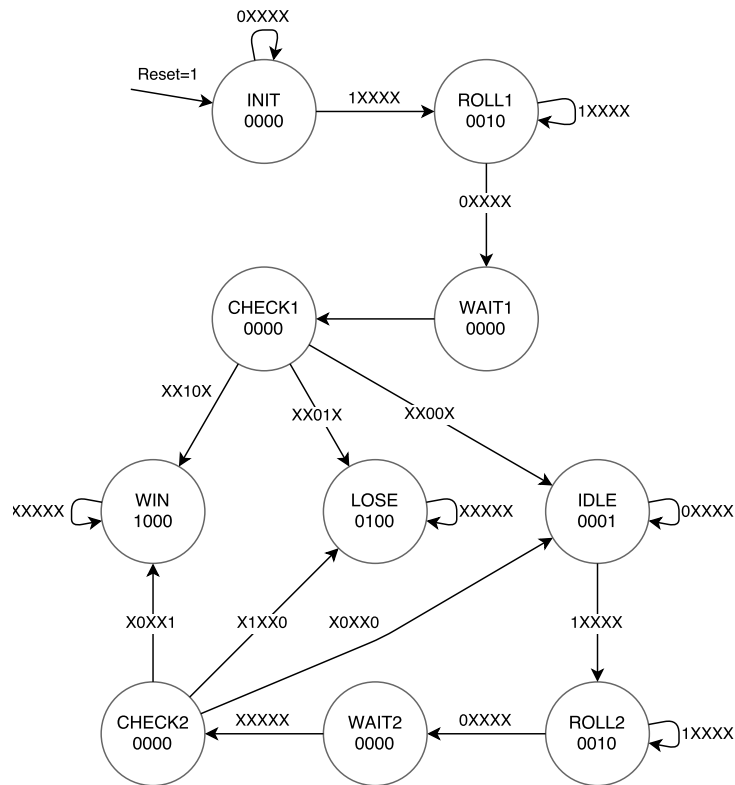

Rysunek 2: Diagram maszyny stanów bloku **Control**. Wejścia: Rb, D7, D711, D2312, Eq oraz Reset, wyjścia: Win, Lose, Roll, Sp.

## 2.2 Testbench i wyniki symulacji


Do sprawdzenia poprawności działania został dodany blok **Game Test**. Diagram maszyny stanów tego bloku został przedstawiony na rys. 3.

 

Rysunek 3: Diagram maszyny stanów bloku **Game Test**. Wejścia: Roll, Win, Lose, wyjścia: Reset, Rb, Sum. n


Na początku układ znajduje się w stanie RB (w tym stanie symulowane jest naciśnięcie przycisku Roll Button) i przechodzi do stanu SUM po otrzymaniu sygnału Roll równego 1. Stan SUM odpowiada za pobranie  $n$ -tego elementu z przygotowanej wcześniej tablicy i przypisanie  $n = n + 1$ . Po otrzymaniu sygnału Roll równego 0 układ przechodzi do stanu WAIT, gdzie czeka na otrzymanie poprawnych wyników z bloku DG.NoSum. Następnie przechodzi do stanu CHECK, a kolejne przejście zależy od sygnałów WIN i LOSE. Jeżeli którykolwiek z nich będzie równy 1, to układ przejdzie do stanu RESET, aby móc ustawić sygnał Reset na 1. W przeciwnym wypadku reset nie jest konieczny, więc układ przechodzi do stanu RB.

Poniżej przedstawiono wyniki symulacji przeprowadzonej w programie *Modelsim*. Rys. 4 przedstawia widok na całość przebiegów, a rys. 5 przybliża kilka pierwszych przebiegów.

 

Rysunek 4: Symulacja układu bez liczników i sumatora – widok na całość

Widać, że sumy i odpowiadające im reakcje bloku `DG_NoSum` były zgodne z założeniami. W pierwszym cyklu po resecie i ustawieniu sumy na 7 (sytuacja: wygrana), więc układ ustawił sygnał `WinI` na 1. Kolejny cykl to reset i ustawienie sumy na 11. Również nastąpiła wygrana i ustawienie `WinI` na 1. Następnie były testowane przegrane. W kolejnych trzech cyklach sprawdzono 3 przypadki wartości sumy: 2, 3 i 12. Wtedy następowało rozpoznanie przegranej i ustawienie sygnału `LoseI` na 1. Następnie przetestowano wygraną poprzez wylosowanie 2 razy pod rząd tej samej sumy – zgodnie z oczekiwaniami otrzymano `WinI` równe 1. Kolejny cykl to suma równa 4, więc układ pozwolił na następne losowanie w ramach tej samej gry. Po wylosowaniu sumy równej 7 nastąpiła przegrana (sygnał `LoseI` równy 1). Ostatnie cykle pokazują, że jeżeli nie nastąpi ani przegrana, ani wygrana, to można wykonywać kolejne losowania w ramach tej samej gry.

 

Rysunek 5: Symulacja układu bez liczników i sumatora – widok na pierwszy cykl

Do sprawdzenia poprawności działania maszyn stanów bloków DG\_NoSum i Game Test przybliżono przebiegi. Widać, że zachodzą one zgodnie z założeniami.

### 3 Model kompletny – z licznikami i sumatorem


### 3.1 Struktura układu

Na rys. 6 przedstawiona jest struktura, na podstawie której napisano kod w VHDL.

Jest to model dice game z licznikami i sumatorem. Składa się z następujących bloków:

- **DG\_NoSum** – układ dice game bez liczników i sumatora,
- **Counter A i Counter B** – liczniki od 1 do 6, zmieniają wartość, gdy wciśnięty zostanie przycisk Roll Button,
- **Serial Adder** – sumator szeregowy przygotowany na poprzednich zajęciach,
- **clk\_gen** – układ generujący sygnały o różnych częstotliwościach,
- **led4dp\_driver** – układ umożliwiający przedstawienie wyników na wyświetlaczu.

Ponadto do sygnałów wejściowych i wyjściowych układy dodano atrybut LOC, aby móc zaimplementować układ na płycie Nexys. Z rys. 6 widać, że sygnał zegarowy zostanie podpięty pod

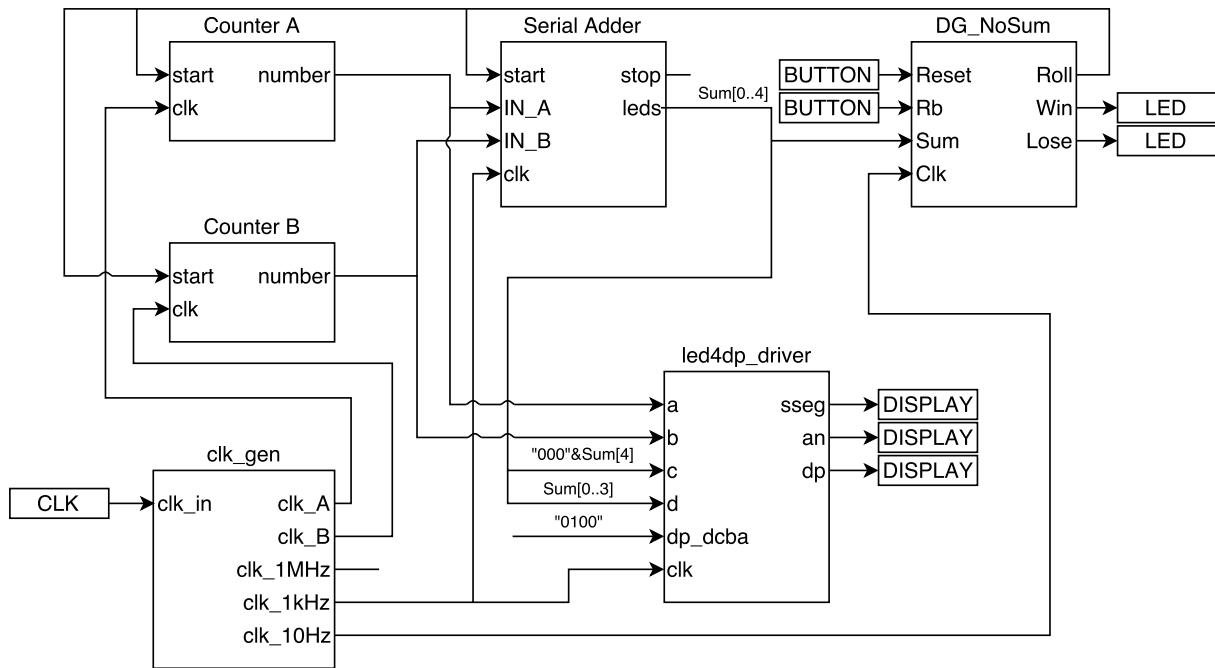


Rysunek 6: Struktura układu bez liczników i sumatora

clk\_in (CLK), sygnały Win i Lose zostaną przedstawione na diodach (LED), sygnały Reset i Rb to przyciski (BUTTON), a sseg, an i dp umożliwią odpowiednie ustawienie wyświetlacza (DISPLAY).

Do zasymulowania losowości otrzymywanej sumy do bloków Counter A i Counter B podpięto sygnały zegarowe o różnych częstotliwościach. Inne bloki korzystają jeszcze z innych częstotliwości, zatem niezbędne było napisanie bloku clk\_gen. Ten blok z sygnału wejściowego o częstotliwości 50 MHz generuje sygnały o potrzebnych częstotliwościach.

### 3.2 Testbench i wyniki symulacji

Do sprawdzenia poprawności działania układu w pliku testbench została zaimplementowana maszyna stanów, której diagram został przedstawiony na rys. 7.

 


Rysunek 7: Diagram maszyny stanów testbenchu. Wejścia: Win, Lose, wyjścia: Reset, Rb, write\_enable

Stanem początkowym jest stan RESET. Wtedy ustawienie sygnału Reset na 1 spowoduje rozpoczęcie nowej gry. Następnie układ przejdzie do stanu ROLL, gdzie zostanie ustawiony na 1 sygnał Rb. Następne 3 stany WAIT, WAIT2 i WAIT3 nic nie ustawiają, ale są niezbędne do poczekania na poprawne wyniki z układu dice game. Ze stanu WAIT3 testbench przechodzi do stanu WRITE. Tam ustawiany jest sygnał write\_enable inicjujący zapis do pliku testbench\_results.txt. Następnie układ przechodzi do stanu RESET jeżeli wykryto przegraną lub wygraną. W przeciwnym

wypadku przechodzi do stanu ROLL.


Poniżej przedstawiono wyniki symulacji przeprowadzonej w programie *Modelsim*. Rys. 8–13 przedstawiają przebiegi otrzymane podczas symulacji.

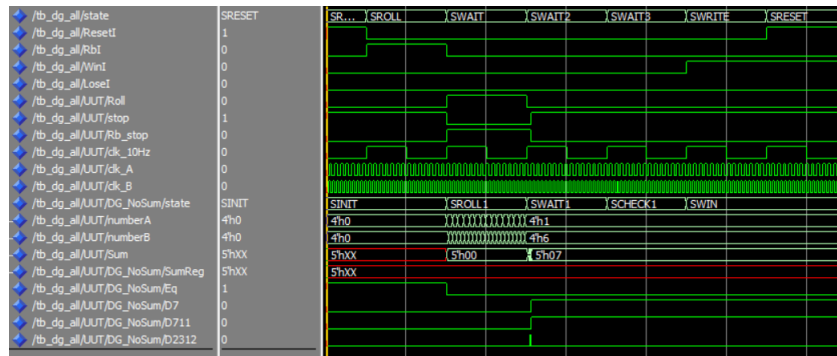

Rysunek 8: Symulacja układu z licznikami i sumatorem – pierwsza gra

Na powyższym zrzucie ekranu (rys. 8) widać przebiegi dotyczące rozpoczęcia gry i pierwszego rzutu kośćmi. Rzut poprzedzony jest stanem wysokim na sygnale **ResetI** – układ jest w tym czasie resetowany, a maszyna stanów gry znajduje się w stanie INIT. Następnie wykonywany jest pierwszy rzut – sygnał **Roll** jest w stanie wysokim, sygnał **stop** przechodzi w stan niski (czyli nieaktywny), a maszyna stanów gry znajduje się w stanie ROLL1. Można zaobserwować, że w tym czasie z różną częstotliwością zmieniają się wartości sygnałów **numberA** i **numberB**, które zależą od przebiegów zegarów **clk\_A** i **clk\_C**. W ten sposób losowany jest wynik rzutu obu kości. Po puszczeniu przycisku Roll Button układ przechodzi w stan WAIT1, w którym wartości **numberA** i **numberB** są już ustalone i wynoszą odpowiednio 1 i 6. Suma, która przechowywana jest w rejestrze **Sum**, wynosi 7, więc sygnały **D7** oraz **D711** są w stanie wysokim. W stanie CHECK1 następuje sprawdzenie rezultatu. Ze względu na to, że jest to pierwszy rzut w grze, wylosowanie sumy 7 oznacza wygraną i przejście do stanu WIN. Wówczas nie ma możliwości dalszego „rzucania” kośćmi – trzeba wykonać reset, aby rozpocząć grę od nowa. Warto tu również zwrócić uwagę na stany w testbenchu. Jak widać wyprzedzają one stany układu odpowiadającego za grę. Wcześniej omówiony stan RESET odpowiada za wyzerowanie układu, ROLL za rzucenie kośćmi, WAIT, WAIT2, WAIT3 odpowiadają za oczekiwanie na wynik, a WRITE za zapis wyniku do pliku tekstowego.


Ze względu na fakt, iż powyżej zostały omówione wszystkie najważniejsze elementy testbenchu, tj. stany i omówienie znaczenia wartości poszczególnych sygnałów, dla kolejnych gier zostaną omówione tylko najistotniejsze różnice.

 

Rysunek 9: Symulacja układu z licznikami i sumatorem – druga gra


Zamieszczony kolejny zrzut ekranu (rys. 9) prezentuje rozpoczęcie drugiej gry i wykonanie dwóch rzutów kośćmi. Po pierwszym rzucie otrzymano wyniki dla **numberA** oraz **numberB** odpowiednio 1 i 5, co w sumie daje 6. Oznacza to konieczność wykonania kolejnego rzutu. W

kolejnym rzucie otrzymujemy wartości 1 i 4, co w sumie daje 5 i również nie pozwala stwierdzić, czy rozgrywka zakończyła się zwycięstwem czy porażką.

 


Rysunek 10: Symulacja układu z licznikami i sumatorem – druga gra, kolejne rzuty

Wykonywany jest zatem kolejny rzut (rys. 10). On również nie pozwala na określenie statusu gry, bowiem wylosowane wartości to 1 i 3, w sumie 4. Dopiero ostatnia kolejka przynosi oczekiwany rezultat, ponieważ wyrzucone zostają wartości 2 i 2, w sumie 4 – bieżąca suma jest równa poprzedniej, oznacza to zatem wygraną.

 


Rysunek 11: Symulacja układu z licznikami i sumatorem – trzecia gra

Zamieszczony następny zrzut (rys. 11) obrazuje trzecią grę wykonaną w ramach testbenchu. W tym przypadku w pierwszym rzucie wypadają wartości 2 i 1, czyli w sumie 3, co oznacza przegraną.

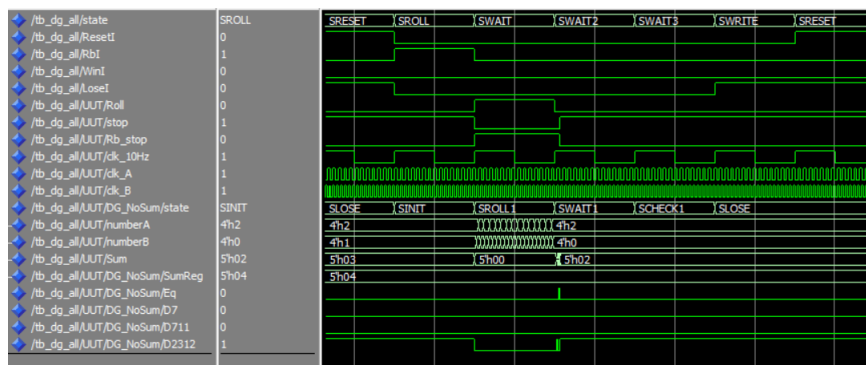

Rysunek 12: Symulacja układu z licznikami i sumatorem – czwarta gra

W czwartej grze (rys. 12), podobnie jak w trzeciej, również wynikiem jest przegrana. W pierwszym rzucie wypadają wartości 2 i 0, czyli łącznie 2. Taka suma po pierwszym rzucie oznacza przegraną, zgodnie z regułami gry.

 

Rysunek 13: Symulacja układu z licznikami i sumatorem – piąta gra

Piąta gra (rys. 13) także przedstawia przypadek przegranej, ale wynikającej z faktu, iż w drugim rzucie suma wylosowanych wartości była równa 7.

Wyniki symulacji zostają także zapisane do pliku tekstowego. Zawartość takiego pliku została przedstawiony w listingu 1. Struktura pliku składa się z następujących kolumn:

- Time – czas, w którym nastąpił zapis do pliku,
- A – wartość wyjścia z pierwszego licznika,
- B – wartość wyjścia z drugiego licznika,
- SUM – wartość wyjścia z sumatora,
- Win – wartość sygnału WinI,
- Lose – wartość sygnału LoseI,
- Game – opis mówiący, czy dana gra jest rozpoczynana (NEW), czy następuje kolejne losowanie w ramach tej samej gry (wtedy w kolumnie jest puste pole).

Listing 1: Zawartość pliku `testbench.results.txt` – wyniki symulacji

	Time	A	B	SUM	Win	Lose	Game
1	450500520 ns	1	6	7	1	0	
2	1050500520 ns	1	5	6	0	0	NEW
3	1550500520 ns	1	4	5	0	0	
4	2050500520 ns	1	3	4	0	0	
5	2550500520 ns	2	2	4	1	0	
6	3150500520 ns	2	1	3	0	1	NEW
7	3750500520 ns	2	0	2	0	1	NEW
8	4350500520 ns	2	6	8	0	0	NEW
9	4850500520 ns	2	5	7	0	1	
10	5450500520 ns	2	4	6	0	0	NEW

Z listingu widać, że nastąpiło 10 rzutów kośćmi. Widać również, że pierwsze losowanie zakończyło się wygraną, więc kolejne losowanie jest rozpoczęciem nowej gry. Ta gra również kończy się wygraną – wygrana poprzez wylosowanie dwóch takich samych sum pod rząd. Następna nowa gra jest zapisana w linii 7 i kończy się ona przegraną (wylosowanie sumy 3). Podobna sytuacja jest w linii 8 – przegrana poprzez wylosowanie sumy 2. Kolejne 2 linie przedstawiają kolejną grę – widać, że została ona przegrana przez otrzymanie sumy równej 7 przy drugim rzucie. Ostatni rzut nie zakończył się ani porażką, ani wygraną, zatem kolejne losowanie nastąpiłoby w ramach tej samej gry.



### 3.3 Nexys

Przypisano odpowiednie piny płytki Nexys do sygnałów:

- Clk – B8,
- Reset – B18,
- Rb – D18,
- Win – J14,
- Lose – J15,
- sseg – H14, J17, G14, D16, D17, F18, L18,
- an – F17, H17, C18, F15,
- dp – C17.

W środowisku *ISE Xilinx* stworzono projekt, dokonano syntezy i wygenerowano plik `.bit`. Żadne błędy nie zostały wykryte podczas tych procesów. Po uruchomieniu programu na płytce Nexys wykonano testy działania. Nie wykryto zachowań niezgodnych z założeniami.

## 4 Wnioski

Zrealizowany projekt pozwolił studentom na utrwalenie swoich umiejętności z implementacji maszyn stanu w VHDL. Ponadto zapoznano się z tworzeniem projektu syntezywalnego, aby móc wgrać go na płytkę Nexys. Symulacja w programie *Modelsim* i działanie układu na płycie Nexys przebiegło zgodnie z założeniami projektu.